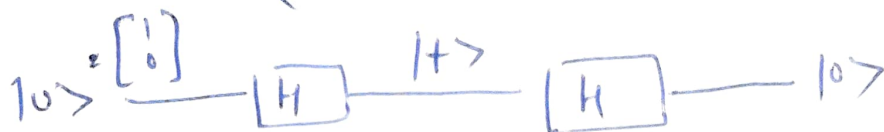


(Lecture - 3)




$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |+\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

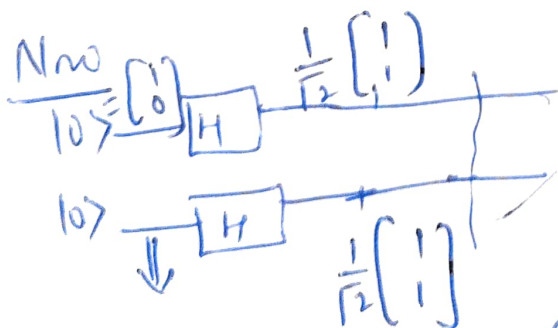Q7. Indicate that Hadamard gate is Reversible in Nature.




$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} |00\rangle + \frac{1}{2} |01\rangle + \frac{1}{2} |10\rangle + \frac{1}{2} |11\rangle$$


$$|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

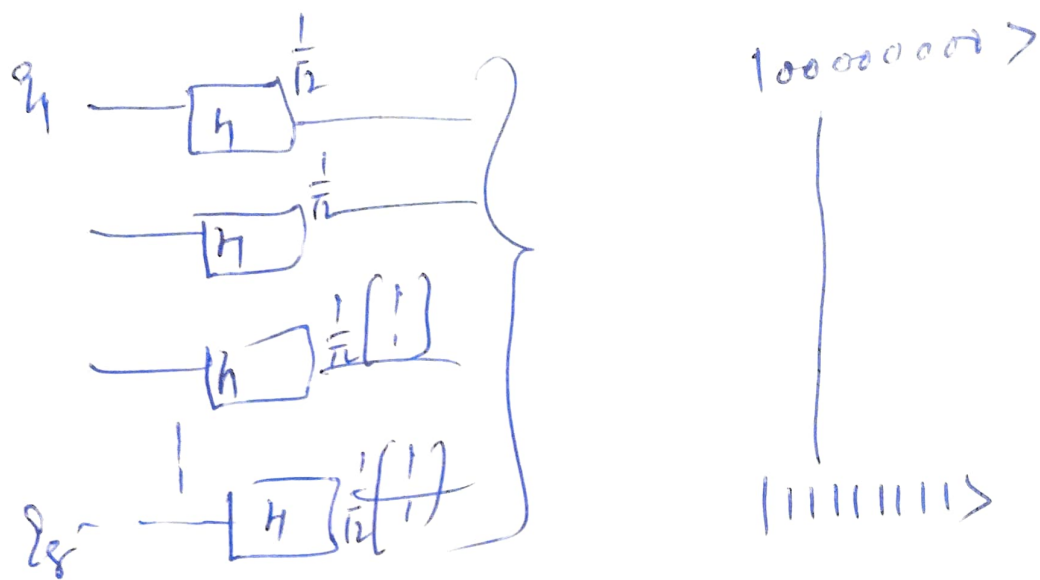


$\left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^8$   
 $\downarrow$   
 $\left( \frac{1}{2} \right)^4$

$\left[ \begin{aligned} &|00000000\rangle + |00000001\rangle + |00000010\rangle \\ &+ |00000011\rangle + \dots \\ &\dots + |11111111\rangle \end{aligned} \right]$

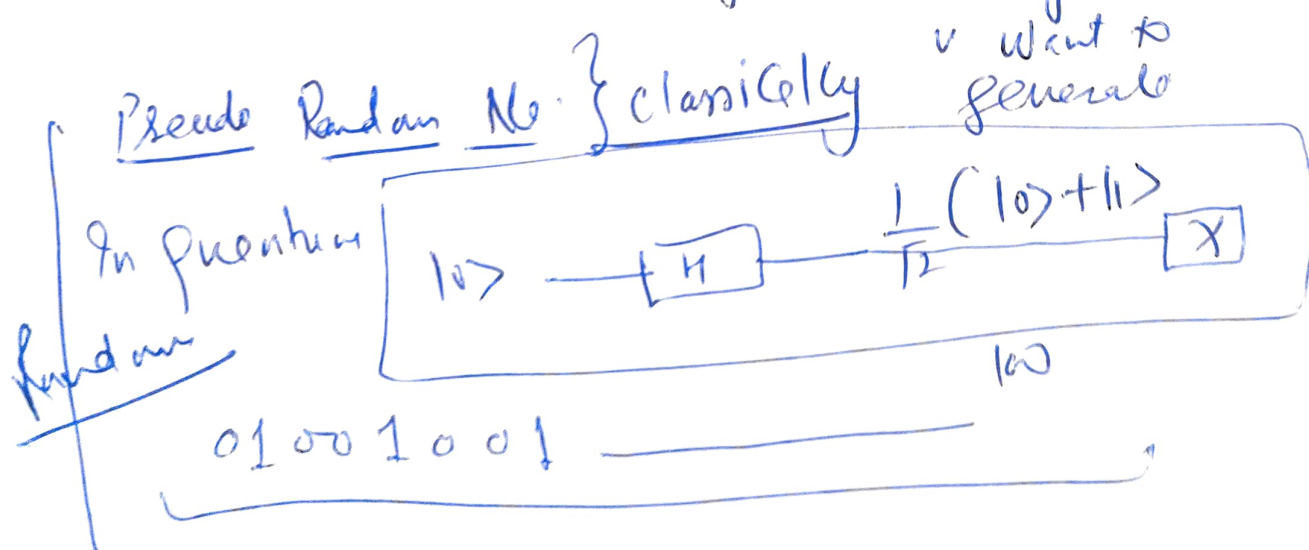RAND (  $\frac{3}{\downarrow}$  ,  $\frac{0-10}{\downarrow}$  ,  $\frac{100}{\downarrow}$  )  
 initial seed      Range      how many No.




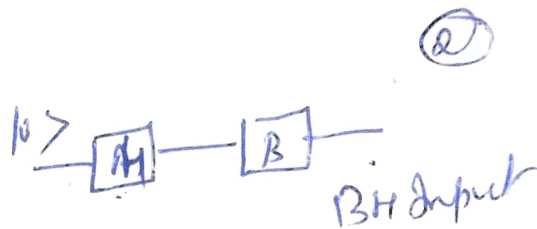

$BA |0\rangle$   
 $B |H\rangle$   
 $B |+\rangle$


$$001 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
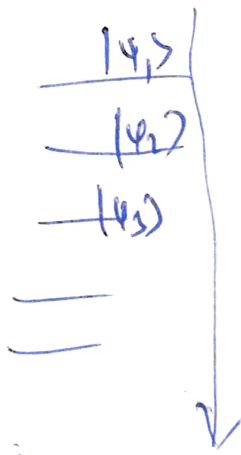
$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} & b \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \\ c \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} & d \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$



$$|\psi_4\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes |\psi_3\rangle$$

### CNOT gate (Controlled NOT gate)

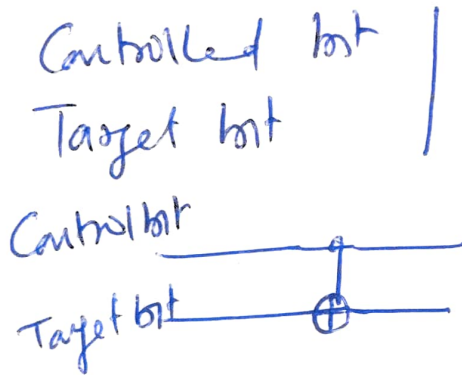

2 qubit gate


Input		Output	
Control bit	Target bit	Control bit	Target bit
00	00	00	00
00	01	00	01
01	00	01	00
01	01	01	10
10	00	10	00
10	01	10	11
11	00	11	01
11	01	11	10

Matrix notation

$$\begin{matrix}
 |00\rangle \\
 |01\rangle \\
 |10\rangle \\
 |11\rangle
 \end{matrix}
 \begin{pmatrix}
 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1
 \end{pmatrix}
 \begin{matrix}
 |00\rangle \\
 |01\rangle \\
 |10\rangle \\
 |11\rangle
 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned}
 |00\rangle &\rightarrow |00\rangle \\
 |01\rangle &\rightarrow |01\rangle \\
 |10\rangle &\rightarrow |11\rangle \\
 |11\rangle &\rightarrow |10\rangle
 \end{aligned}$$

3

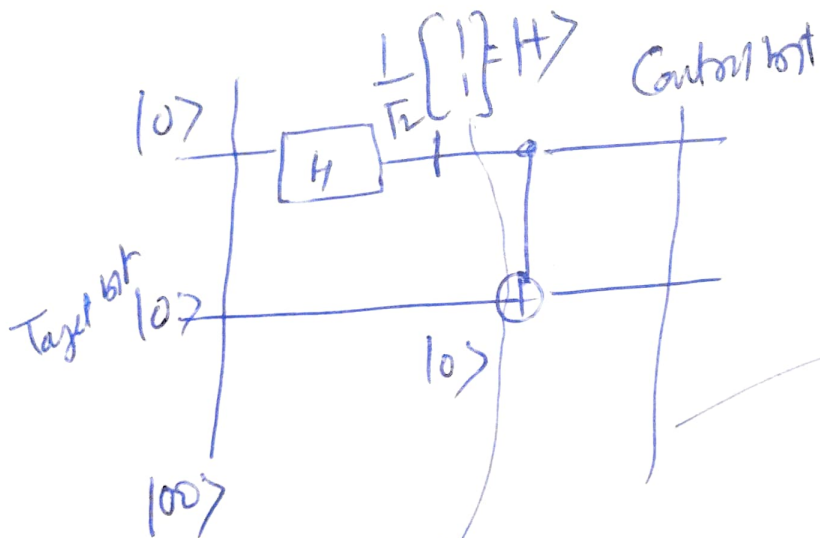

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \begin{matrix} |00\rangle + |10\rangle \\ \text{Control bit} \quad \text{Target bit} \end{matrix} \right]$$

↓ error

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \begin{matrix} |00\rangle + |11\rangle \end{matrix} \right]$$

$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$